
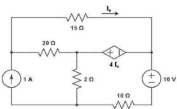


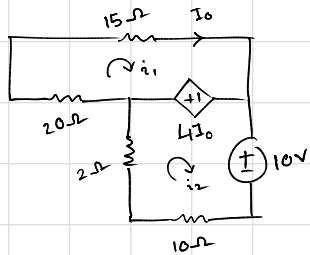For the above circuit shown in **Figure 1**, determine I_o using Superposition and the power dissipated in 15Ω resistance.



current source off




$$i_1 = I_o$$

$$\text{loop 1: } i_1(15 + 20) - 4I_o = 0$$

$$\Rightarrow 35I_o - 4I_o = 0$$

$$\Rightarrow I_o = 0$$

voltage source off

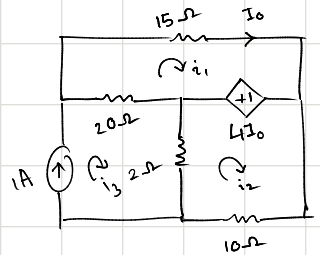

$$i_3 = 1 \quad i_1 = I_o$$

$$\text{loop 1: } i_1(15 + 20) - 20i_3 - 4I_o = 0$$




$$\Rightarrow 35I_o - 20 - 4I_o = 0$$

$$\Rightarrow I_o = \frac{20}{31} \text{ A}$$

superposition $I_o = \frac{20}{31} \text{ A}$

For the circuit shown in **Figure 2**, determine the following questions:

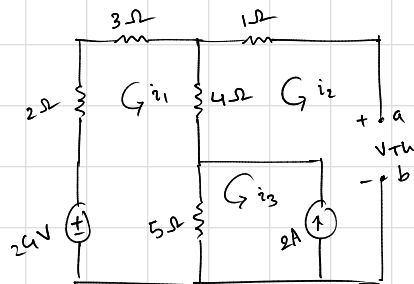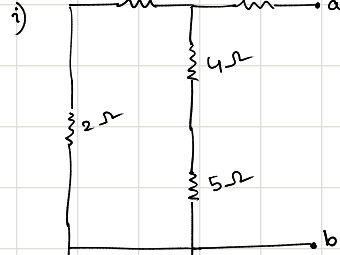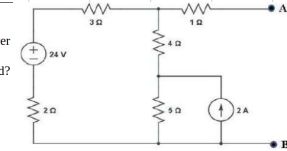- For the circuit shown below, find the thevenin equivalent circuit at the A-B terminal.
- For any resistance connected right to A-B terminal, what will be the maximum power delivered to the resistance?
- If 10Ω resistance is connected between A-B, then would maximum power be achieved? If not then what should you do?



$$R_{Th} = 1 + (3+2) \parallel (4+5) = \frac{59}{14}$$

$$i_3 = 2 \quad i_2 = 0$$

$$\text{loop 1: } i_1(3 + 2 + 4 + 5) - 4i_2 - 5i_3 + 24 = 0$$


$$\Rightarrow 14i_1 - 0 - 10 + 24 = 0$$

$$\Rightarrow i_1 = -1$$

$$\text{loop 2+3: } i_2(1+4) + 5i_3 - i_1(4+5) - V_{Th} = 0$$

$$\Rightarrow 0 + 10 + 1 \times 9 - V_{Th} = 0$$



$$\Rightarrow V_{Th} = 19$$

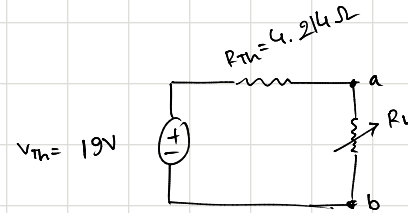

$$\text{ii) } P_{max} = \frac{V_{Th}^2}{4R_{Th}} = 21.4167$$

For the circuit shown in **Figure 3**, $V_s(t) = 15 \cos(100t + 30^\circ)$. Now, determine the following questions:

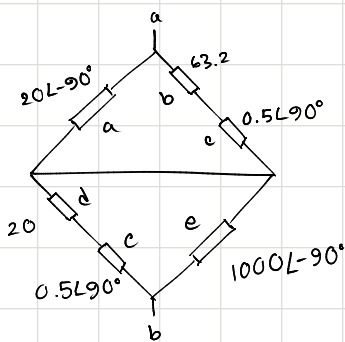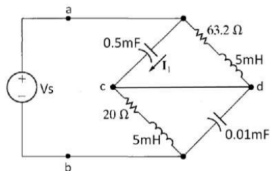- Find equivalent impedance at terminals a - b.
- Find $I_1(t)$, $V_c(t)$, $V_d(t)$ and $V_{cd}(t)$.



$$Z = a \parallel (b+c) + (d+c) \parallel e$$

$$= 31.5183 \angle -35.0865^\circ$$

$$i = \frac{V_s}{Z} = 0.4759 \angle 65.0865^\circ$$

$$I_1 = i \times \frac{b+c}{a+b+c}$$

$$= 0.45477 \angle 82.687^\circ$$

$$i_1(t) = 0.45477 \cos(100t + 82.687^\circ)$$

$$V_{ac} = V_s \times \frac{a \parallel (b+c)}{a \parallel (b+c) + (d+c) \parallel e} = 9.09547 \angle -7.31282^\circ$$

$$V_{ac} = V_s - V_c$$

$$\Rightarrow V_c = V_s - V_{ac} = 9.5241 \angle 63.37^\circ \quad V_c = V_d \quad V_{cd} = 0$$

$$V_c(t) = 9.5241 \cos(100t + 63.37^\circ)$$

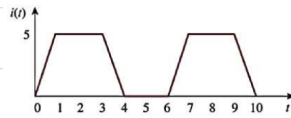


Figure 4a.

$$i(t) = \begin{cases} 5t, & 0 < t < 1 \\ 5, & 1 < t < 3 \\ -5t+20, & 3 < t < 4 \\ 0, & 4 < t < 6 \end{cases}$$

$$\int_0^6 i(t)^2 dt$$

$$= \int_0^1 25t^2 dt + \int_1^3 25 dt + \int_3^4 (-5t+20)^2 dt + 0$$

$$= \frac{200}{3}$$

$$i_{rms} = \sqrt{\frac{1}{6} \cdot \frac{200}{3}}$$

$$= \frac{10}{3}$$

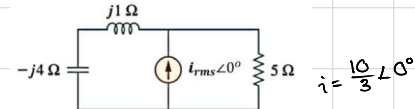


Figure 4b.

$$i(5) = i \times \frac{-3j}{-3j+5} = 1.71498 \angle -59.036^\circ$$

$$i(5)_{rms} = \frac{1.71498}{\sqrt{2}} = 1.212678$$

$$P = i(5)_{rms}^2 \times 5 = 7.3529 \text{ W}$$